
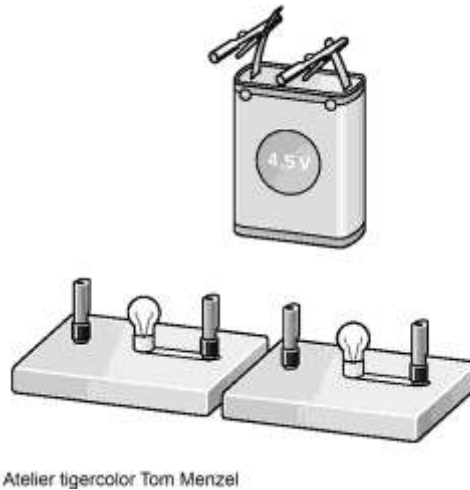


III Parallelschaltung

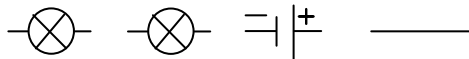1.a Verbinde die Bauteile, so dass die Glühlampen parallel geschaltet sind.



b Zeichne den Schaltplan für den Stromkreis. Nutze dabei folgende Schaltzeichen:



Dein Schaltplan:



2. Vervollständige den Lückentext: Stromkreis · direkt · Spannungsquelle · leuchten · Strom

In einer Parallelschaltung sind alle Bauteile _____ mit der _____
verbunden. Dreht man in einer Parallelschaltung mit Lampen eine Lampe aus der Fassung, wird
der _____ nicht unterbrochen.

Es fließt weiterhin _____ durch die restlichen Lampen. Sie _____ weiter.